

# Architektura systemów komputerowych

---

Mariusz Wiśniewski

---

Politechnika Świętokrzyska w Kielcach  
Katedra Informatyki

# Ścieżka danych



## Plan wykładu

1. Ścieżka danych – wstęp.
2. Ścieżki danych dla instrukcji różnych typów.
3. Projekt  $\mu P$  – ścieżka danych.
4. Synteza ścieżki danych.

## Cele

Znajomość architektury oraz technik projektowania mikroprocesorów. Poznanie pojęć: ścieżki danych i kontrolera.

# Ścieżka danych – wstęp





## Ścieżka danych

podstawowe wiadomości na temat ścieżki danych

- wstęp
- moduły

Procesor składa się z wielu autonomicznych układów. Jednymi z nich są moduły biorące bezpośredni udział w przetwarzaniu danych.

Pojęcia:

- ścieżka danych
- jednostki funkcjonalne
- szyna systemowa

## Ścieżka danych

podstawowe wiadomości na temat ścieżki danych

- wstęp
- moduły

Procesor składa się z wielu autonomicznych układów. Jednymi z nich są moduły biorące bezpośredni udział w przetwarzaniu danych.

Pojęcia:

- ścieżka danych
- jednostki funkcjonalne
- szyna systemowa

Przetwarzanie danych wymaga zastosowania jednostek obliczeniowych i pamiętających, takich jak:

- jednostki arytmetyczne i logiczne,
- mnożarki / dzielarki,
- rejestry i **bufory danych**,

które łącznie stanowią ścieżkę danych. Przepływ danych w ścieżce organizuje **kontroler**.

## Ścieżka danych

podstawowe wiadomości na temat ścieżki danych

– wstęp

Procesor składa się z wielu autonomicznych układów. Jednymi z nich są moduły biorące bezpośredni udział w przetwarzaniu danych.

– moduły

Pojęcia:

- ścieżka danych
- jednostki funkcjonalne
- szyna systemowa

Przetwarzanie danych wymaga zastosowania jednostek obliczeniowych i pamiętających, takich jak:

- jednostki arytmetyczne i logiczne,
  - mnożarki / dzielarki,
  - rejestry i bufory danych,
- które łącznie stanowią ścieżkę danych. Przepływ danych w ścieżce organizuje kontroler.

W procesorze do ścieżki danych zalicza się również następujące **bloki funkcjonalne**:

- rejestr rozkazów (**IR**),
- licznik programu (**PC**),
- rejestr adresowy pamięci (**MAR**),
- rejestr danych pamięci (**MBR**).

Zależnie od stopnia złożoności architektury CPU konstrukcyjnie powyższe jednostki mogą zostać wykonane w postaci pojedynczego rejestru lub bloku funkcjonalnego, posiadającego znacznie bardziej rozbudowaną mechanikę pracy.

# Ścieżka danych

podstawowe wiadomości na temat ścieżki danych


- wstęp
- moduły

Procesor składa się z wielu autonomicznych układów. Jednymi z nich są moduły biorące bezpośredni udział w przetwarzaniu danych.

Pojęcia:

- ścieżka danych
- jednostki funkcjonalne
- szyna systemowa

 Elementarną jednostką konstrukcyjną ścieżki danych jest magistrala systemowa CPU, łącząca ze sobą wszystkie moduły ścieżki.



Magistrala systemowa wykorzystywana jest:

- do transferów danych między rejestrami CPU,
- w operacjach arytmetycznych i logicznych,
- podczas operacji odczytu danych z pamięci RAM,
- w czasie zapisu danych do pamięci RAM.

Przetwarzanie danych wymaga zastosowania jednostek obliczeniowych i pamiętających, takich jak:

- jednostki arytmetyczne i logiczne,
  - mnożarki / dzielarki,
  - rejestry i bufony danych,
- które łącznie stanowią ścieżkę danych. Przepływ danych w ścieżce organizuje kontroler.

W procesorze do ścieżki danych zalicza się również następujące bloki funkcjonalne:

- rejestr rozkazów (IR),
- licznik programu (PC),
- rejestr adresowy pamięci (MAR),
- rejestr danych pamięci (MBR).

Zależnie od stopnia złożoności architektury CPU konstrukcyjnie powyższe jednostki mogą zostać wykonane w postaci pojedynczego rejestru lub bloku funkcjonalnego, posiadającego znacznie bardziej rozbudowaną mechanikę pracy.



## Ścieżka danych

podstawowe wiadomości na temat ścieżki danych

- wstęp
- moduły

W przypadku procesora projekt ścieżki danych rozpoczyna się od jej najbardziej podstawowego elementu. W miarę postępowania prac projektowych w ścieżce danych znajdzie się coraz więcej modułów.

Moduły:

- rejestru PC
- rejestru IR

## Ścieżka danych

podstawowe wiadomości na temat ścieżki danych

- wstęp
- moduły


W przypadku procesora projekt ścieżki danych rozpoczyna się od jej najbardziej podstawowego elementu. W miarę postępowania prac projektowych w ścieżce danych znajdzie się coraz więcej modułów.

Moduły:

- rejestru PC
- rejestru IR

Rejestr PC wskazuje miejsce w pamięci, z którego zostanie pobrany następny rozkaz po wykonaniu bieżącego. Rejestr będzie podlegał zmianom w następujących przypadkach:

 - po wykonaniu „zwykłej” instrukcji,
- po wykonaniu instrukcji modyfikującej kolejność wykonania rozkazów.



Wartości  $L(I)$  oznaczają liczbę bajtów (słów) jakie należy dodać do bieżącej wartości PC, aby po wykonaniu instrukcji możliwe było pobranie następnego rozkazu.

## Ścieżka danych

podstawowe wiadomości na temat ścieżki danych

– wstęp


– moduły

W przypadku procesora projekt ścieżki danych rozpoczyna się od jej najbardziej podstawowego elementu. W miarę postępowania prac projektowych w ścieżce danych znajdzie się coraz więcej modułów.

Moduły:

- rejestru PC
- rejestru IR

 
Rejestr IR przechowuje pobrany rozkaz. W praktyce stanowi zbiór rejestrów **adresowanych bitowo**.



Zależnie od modelu rozkazu, wartość natychmiastowa może być przekazana jako osobne słowo. W takim przypadku obecność dedykowanego rejestru na takie dane jest opcjonalna.

Rejestr PC wskazuje miejsce w pamięci, z którego zostanie pobrany następny rozkaz po wykonaniu bieżącego. Rejestr będzie podlegał zmianom w następujących przypadkach:

 - po wykonaniu „zwykłej” instrukcji,
- po wykonaniu instrukcji modyfikującej kolejność wykonania rozkazów.



Wartości  $L(I)$  oznaczają liczbę bajtów (słów) jakie należy dodać do bieżącej wartości PC, aby po wykonaniu instrukcji możliwe było pobranie następnego rozkazu.

# Ścieżki danych dla instrukcji różnych typów





## Ścieżki danych instrukcji

przykładowa ścieżka danych dla R-instrukcji

- R-instrukcja
- I-instrukcja
- C-instrukcja

Operandami R-instrukcji są rejestry. Zazwyczaj niemal wszystkie tego typu rozkazy mają wspólną ścieżkę danych.

Pojęcia:

- blok rejestrów
- konstrukcja

## Ścieżki danych instrukcji

przykładowa ścieżka danych dla R-instrukcji


- R-instrukcja
- I-instrukcja
- C-instrukcja

Operandami R-instrukcji są rejestry. Zazwyczaj niemal wszystkie tego typu rozkazy mają wspólną ścieżkę danych.

Pojęcia:

- blok rejestrów
- konstrukcja

 Jednym z podstawowych elementów ścieżki danych jest blok rejestrów (ang. register file).



Powyższy blok rejestrów wykonuje:

- zapis do jednego rejestru,
- odczyt jednego z rejestrów,
- odczyt z dwóch rejestrów.

Blok rejestrów może składać się z bardziej złożonych jednostek, które mogą wykonać inne operacje na swojej zawartości, np. funkcję logiczną lub arytmetyczną z danymi wejściowymi lub inkrementację / dekrementację.

## Ścieżki danych instrukcji

przykładowa ścieżka danych dla R-instrukcji

- R-instrukcja
- I-instrukcja
- C-instrukcja


Operandami R-instrukcji są rejestry. Zazwyczaj niemal wszystkie tego typu rozkazy mają wspólną ścieżkę danych.

Pojęcia:


- blok rejestrów
- konstrukcja

Rozkaz:

 ccc cccc- rr -- rr --  
001 01010 00 11 01 00 - np.  $R=R+R$



 Jednym z podstawowych elementów ścieżki danych jest blok rejestrów (ang. register file).



Powyższy blok rejestrów wykonuje:

- zapis do jednego rejestru,
- odczyt jednego z rejestrów,
- odczyt z dwóch rejestrów.

Blok rejestrów może składać się z bardziej złożonych jednostek, które mogą wykonać inne operacje na swojej zawartości, np. funkcję logiczną lub arytmetyczną z danymi wejściowymi lub inkrementację / dekrementację.

## Ścieżki danych instrukcji

przykładowa ścieżka danych dla I-instrukcji

- R-instrukcja
- I-instrukcja
- C-instrukcja

Wartość natychmiastowa w instrukcjach może posłużyć jako argument lub część adresu. Wtedy rejestry mogą brać udział w adresowaniu pamięci.

Instrukcje:

- odczyt danych
- zapis danych



## Ścieżki danych instrukcji

przykładowa ścieżka danych dla I-instrukcji

- R-instrukcja
- I-instrukcja
- C-instrukcja


Wartość natychmiastowa w instrukcjach może posłużyć jako argument lub część adresu. Wtedy rejestry mogą brać udział w adresowaniu pamięci.

Instrukcje:

- odczyt danych
- zapis danych

Rozkaz:

 ccc cccc- rr sl rr -- (nat8)  
 011 01110 10 01 00 00 10110001 - np.  $R = \text{sl}:[R + \text{nat}]$



## Ścieżki danych instrukcji

przykładowa ścieżka danych dla I-instrukcji

- R-instrukcja
- I-instrukcja
- C-instrukcja

Wartość natychmiastowa w instrukcjach może posłużyć jako argument lub część adresu. Wtedy rejestry mogą brać udział w adresowaniu pamięci.


Instrukcje:

- odczyt danych
- zapis danych

Rozkaz:

cc sl rr rr (nat8)

10 10 10 00 01110011 - np. sl:[R+nat]=R

 

## Ścieżki danych instrukcji

przykładowa ścieżka danych dla C-instrukcji

- R-instrukcja
- I-instrukcja
- C-instrukcja

Rozkazy zmieniające porządek wykonania instrukcji występują w dwóch wariantach: wewnątrz segmentowe (bliskie) oraz dalekie.

Instrukcje:

- skok bliski
- skok daleki

## Ścieżki danych instrukcji

przykładowa ścieżka danych dla C-instrukcji

- R-instrukcja
- I-instrukcja
- C-instrukcja


Rozkazy zmieniające porządek wykonania instrukcji występują w dwóch wariantach: wewnątrz segmentowe (bliskie) oraz dalekie.

Instrukcje:

- skok bliski
- skok daleki

Rozkaz:

 cc -- cccc (nat8)  
11 00 1100 00001111 - jge PC+15





## Ścieżki danych instrukcji

przykładowa ścieżka danych dla C-instrukcji

- R-instrukcja
- I-instrukcja
- C-instrukcja


Rozkazy zmieniające porządek wykonania instrukcji występują w dwóch wariantach: wewnątrz segmentowe (bliskie) oraz dalekie.

Instrukcje:

- skok bliski
- skok daleki

Rozkaz:

 ccc mcc cc (natA) (natB)  
000 111 11 00001111 11011100 - jmp far sel:ofs




# Projekt $\mu P$ – ścieżka danych

Projekt  $\mu P$  – ścieżka danych


projekt ścieżki danych CPU dla założeń z wykładu nr 4

- schemat blokowy
- blok pobrania rozkazu
- blok adresowania

 Model  
ścieżki  
danych  
CPU

## projekt ścieżki danych CPU dla założeń z wykładu nr 4

- # Model ścieżki danych CPU

 




Projekt  $\mu P$  – ścieżka danych

projekt ścieżki danych CPU dla założeń z wykładu nr 4

 
- schemat blokowy
- blok pobrania rozkazu
- blok adresowania



Projekt  $\mu P$  – ścieżka danych

projekt ścieżki danych CPU dla założeń z wykładu nr 4

 - schemat blokowy
- blok pobrania rozkazu
- blok adresowania



# Synteza ścieżki danych



## Synteza ścieżki danych

wysokopoziomowa metoda syntezy układów logicznych

- wstęp
- język VHDL
- przykłady modułów

Moduły procesora są układami logicznymi o dużej złożoności. Z tego powodu do ich syntezy wykorzystuje się programy CAD oraz języki opisu sprzętu.

Pojęcia:

- programy CAD
- jakość syntezy
- języki HDL



## Synteza ścieżki danych

wysokopoziomowa metoda syntezy układów logicznych

– wstęp

Moduły procesora są układami logicznymi o dużej złożoności. Z tego powodu do ich syntezy wykorzystuje się programy CAD oraz języki opisu sprzętu.

– język VHDL

Pojęcia:

– przykłady modułów

- programy CAD
- jakość syntezy
- języki HDL

Aplikacje **CAD** (Computer Aid Design) stanowią oprogramowanie wspomagające projektowanie metodami komputerowymi – w przypadku **syntezy** układów cyfrowych generują strukturę logiczną na podstawie opisu graficznego lub słownego. Przykładami programów CAD są:

- Altera MAX+PLUS II, Altera Quartus II,
- Aldec Active-HDL,
- produkty firmy Mentor Graphics,
- produkty firmy XILINX.

Obecnie większość systemów **EDA** (Electronic Design Automation) umożliwia korzystanie z modułów **IP**.

## Synteza ścieżki danych

wysokopoziomowa metoda syntezy układów logicznych

– wstęp

Moduły procesora są układami logicznymi o dużej złożoności. Z tego powodu do ich syntezy wykorzystuje się programy CAD oraz języki opisu sprzętu.

– język VHDL

Pojęcia:

– przykłady modułów

- programy CAD
- jakość syntezy
- języki HDL

Aplikacje CAD (Computer Aid Design) stanowią oprogramowanie wspomagające projektowanie metodami komputerowymi – w przypadku syntezy układów cyfrowych generują strukturę logiczną na podstawie opisu graficznego lub słownego. Przykładami programów CAD są:

- Altera MAX+PLUS II, Altera Quartus II,
- Aldec Active-HDL,
- produkty firmy Mentor Graphics,
- produkty firmy XILINX.

Obecnie większość systemów EDA (Electronic Design Automation) umożliwia korzystanie z modułów IP.

Obecnie programy EDA stosują wyrafinowane metody syntezy układów logicznych. W przypadku translacji **języków HDL** stosują jednak metody uniwersalne, które nie zawsze generują najlepsze wyniki, ale są akceptowalne dla krótkich serii aplikacji lub wykonywanych na potrzeby **szybkiego prototypowania**.

## Synteza ścieżki danych

wysokopoziomowa metoda syntezy układów logicznych

– wstęp

– język VHDL

– przykłady modułów

Moduły procesora są układami logicznymi o dużej złożoności. Z tego powodu do ich syntezy wykorzystuje się programy CAD oraz języki opisu sprzętu.

Pojęcia:

- programy CAD
- jakość syntezy
- języki HDL

W syntezie złożonych układów cyfrowych wykorzystuje się języki opisu sprzętu **HDL**. Powszechnie stosuje się:

- **VHDL** (VHSIC HDL),
- Verilog,
- **AHDL** (Altera HDL),
- SystemC.

Opis układu w języku HDL przypomina składniowo programowanie. Różnice dotyczą interpretacji kodu, który w języku HDL odpowiada często **równoległym działającym modułom** rzeczywistego układu.

Poza syntezą układów, systemy EDA umożliwiają stosowanie różnych metod optymalizacji, np. **minimalizację funkcji logicznych**, **kodowanie stanów**, upraszczanie układów, stosowanie modułów IP (prefabrykatów), testowanie gotowych układów, itp..

Dużą popularnością wśród języków HDL cieszy się VHDL.

Aplikacje CAD (Computer Aid Design) stanowią oprogramowanie wspomagające projektowanie metodami komputerowymi – w przypadku syntezy układów cyfrowych generują strukturę logiczną na podstawie opisu graficznego lub słownego. Przykładami programów CAD są:

- Altera MAX+PLUS II, Altera Quartus II,
- Aldec Active-HDL,
- produkty firmy Mentor Graphics,
- produkty firmy XILINX.

Obecnie większość systemów EDA (Electronic Design Automation) umożliwia korzystanie z modułów IP.

Obecnie programy EDA stosują wyrafinowane metody syntezy układów logicznych. W przypadku translacji języków HDL stosują jednak metody uniwersalne, które nie zawsze generują najlepsze wyniki, ale są akceptowalne dla krótkich serii aplikacji lub wykonywanych na potrzeby szybkiego prototypowania.

## Synteza ścieżki danych

wysokopoziomowa metoda syntezy układów logicznych

– wstęp

– język VHDL

– przykłady  
modułów

VHDL jest językiem HDL, którego składnia została oparta na języku Ada. Obecnie każdy system EDA potrafi interpretować VHDL.

Pojęcia:

- metody projektowania
- struktura pliku vhd
- składnia języka



## Synteza ścieżki danych

wysokopoziomowa metoda syntezy układów logicznych

– wstęp

– język VHDL

– przykłady  
modułów

VHDL jest językiem HDL, którego składnia została oparta na języku Ada. Obecnie każdy system EDA potrafi interpretować VHDL.

Pojęcia:

- metody projektowania
- struktura pliku vhd
- składnia języka

W VHDL'u układ można opisać:

- **behawioralnie** – opis zachowania układu,
- **przepływowo** – odpowiada modelowi **RTL**,
- strukturalnie – odzwierciedla strukturę układu.



## Synteza ścieżki danych

wysokopoziomowa metoda syntezy układów logicznych

– wstęp

– język VHDL

– przykłady modułów

VHDL jest językiem HDL, którego składnia została oparta na języku Ada. Obecnie każdy system EDA potrafi interpretować VHDL.

Pojęcia:

- metody projektowania
- struktura pliku vhd
- składnia języka

W VHDL'u układ można opisać:

- behawioralnie – opis zachowania układu,
- przepływowo – odpowiada modelowi RTL,
- strukturalnie – odzwierciedla strukturę układu.

Plik układu VHDL'u składa się z:

- nagłówka modułu:

```
entity naz_modułu is
  generic ...
  port ...
end naz_modułu;
```

- opisu architektury:

```
architecture naz_arch of naz_modułu is
begin
  treść programu
end naz_arch;
```

W przypadku programu MAX+PLUS II nazwa modułu musi być identyczna z nazwą zamieszczoną po słowie **entity** (z pominięciem rozszerzenia pliku).

## Synteza ścieżki danych

wysokopoziomowa metoda syntezy układów logicznych

– wstęp

– język VHDL

– przykłady  
modułów

VHDL jest językiem HDL, którego składnia została oparta na języku Ada. Obecnie każdy system EDA potrafi interpretować VHDL.

Pojęcia:

- metody projektowania
- struktura pliku vhd
- składnia języka

W VHDL'u układ można opisać:

- behawioralnie – opis zachowania układu,
- przepływowo – odpowiada modelowi RTL,
- strukturalnie – odzwierciedla strukturę układu.

Składnia języka VHDL odpowiada składni języka Ada. Język posiada również konstrukcje mające zastosowanie w syntezie układów cyfrowych.

Plik układu VHDL'u składa się z nagłówka modułu i opisu architektury ...

Elementy języka VHDL:

- typy podstawowe
- typy std\_logic\_1164
- zmienne i sygnały
- wyrażenia i operatory
- instrukcje if i case
- instrukcja loop
- proces i synchronizacja
- przypisania z listą wyboru

## Synteza ścieżki danych

wysokopoziomowa metoda syntezy układów logicznych

– wstęp

– język VHDL

– przykłady  
modułów

VHDL jest językiem HDL, którego składnia została oparta na języku Ada. Obecnie każdy system EDA potrafi interpretować VHDL.

Pojęcia:

- metody projektowania
- struktura pliku vhd
- składnia języka

W VHDL'u układ można opisać:

- behawioralnie – opis zachowania układu,
- przepływowo – odpowiada modelowi RTL,
- strukturalnie – odzwierciedla strukturę układu.

Składnia języka VHDL odpowiada składni języka Ada. Język posiada również konstrukcje mające zastosowanie w syntezie układów cyfrowych.

Plik układu VHDL'u składa się z nagłówka modułu i opisu architektury ...

Elementy języka VHDL:

- typy podstawowe
- typy std\_logic\_1164
- zmienne i sygnały
- wyrażenia i operatory
- instrukcje if i case
- instrukcja loop
- proces i synchronizacja
- przypisania z listą wyboru

Do typów podstawowych należą typy liczbowe, kwantyfikatory fizyczne i typy wyliczeniowe. Do typów złożonych należą tablice i rekordy.

Ciągi bitowe:

- B"1001010" - ciąg binarny,
- O"126" - ciąg bitowy, odpowiada ciągowi B"001\_010\_110",
- X"56" - równoważny ciągowi bitowemu B"0101\_0110".

Typ całkowity:

- definiuje się jako podzbiór liczb z zakresu: -2147483647..+2147483647,
- przykłady:
  - type byte is range 0 to 255;
  - type shortint is range -128 to 127;
  - type bit\_indeks is range 31 downto 0;



## Synteza ścieżki danych

wysokopoziomowa metoda syntezy układów logicznych

– wstęp

– język VHDL

– przykłady modułów

VHDL jest językiem HDL, którego składnia została oparta na języku Ada. Obecnie każdy system EDA potrafi interpretować VHDL.

Pojęcia:

- metody projektowania
- struktura pliku vhd
- składnia języka

W VHDL'u układ można opisać:

- behawioralnie – opis zachowania układu,
- przepływowo – odpowiada modelowi RTL,
- strukturalnie – odzwierciedla strukturę układu.

Składnia języka VHDL odpowiada składni języka Ada. Język posiada również konstrukcje mające zastosowanie w syntezie układów cyfrowych.

Plik układu VHDL'u składa się z nagłówka modułu i opisu architektury ...

Elementy języka VHDL:

- typy podstawowe
- typy std\_logic\_1164
- zmienne i sygnały
- wyrażenia i operatory
- instrukcje if i case
- instrukcja loop
- proces i synchronizacja
- przypisania z listą wyboru

W wielu systemach projektowych głównie wykorzystywane są dwie biblioteki: STD oraz IEEE. W bibliotece IEEE występuje pakiet **std\_logic\_1164**, zawierający typy wielowartościowe: **std\_logic** – odpowiednik typu **bit**, oraz **std\_logic\_vector** – odpowiednik typu **bit\_vector** z biblioteki STD. Typ **std\_logic** może przyjąć między innymi wartości: Z – wysoka impedancja, 0 – stan niski, 1 – stan wysoki, - – stan dowolny.

W celu użycia wymienionych typów wielowartościowych należy w pliku projektu umieścić następujące wiersze:

```
library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;
```



## Synteza ścieżki danych

wysokopoziomowa metoda syntezy układów logicznych

– wstęp

– język VHDL

– przykłady  
modułów

VHDL jest językiem HDL, którego składnia została oparta na języku Ada. Obecnie każdy system EDA potrafi interpretować VHDL.

Pojęcia:

- metody projektowania
- struktura pliku vhd
- składnia języka

W VHDL'u układ można opisać:

- behawioralnie – opis zachowania układu,
- przepływowo – odpowiada modelowi RTL,
- strukturalnie – odzwierciedla strukturę układu.

Składnia języka VHDL odpowiada składni języka Ada. Język posiada również konstrukcje mające zastosowanie w syntezie układów cyfrowych.

Plik układu VHDL'u składa się z nagłówka modułu i opisu architektury ...

Elementy języka VHDL:

- typy podstawowe
- typy std\_logic\_1164
- zmienne i sygnały
- wyrażenia i operatory
- instrukcje if i case
- instrukcja loop
- proces i synchronizacja
- przypisania z listą wyboru

VHDL posiada elementy mające nazwę i wartość: stałe, zmienne i sygnały.

Stałe:

- **constant** e: int4 := 271828;

Zmienne:

- **variable** licznik: integer := 0;

Sygnały:

- **signal** nazwa: typ;

W VHDL zmienne służą do obliczeń wartości tymczasowych i nie są zamieniane na fizyczne elementy układu. **Sygnały po syntezie przyjmują najczęściej w układzie postać fizyczną** – połączenia, wejścia/wyjścia modułów, itp.

## Synteza ścieżki danych

wysokopoziomowa metoda syntezy układów logicznych

– wstęp

– język VHDL

– przykłady modułów

VHDL jest językiem HDL, którego składnia została oparta na języku Ada. Obecnie każdy system EDA potrafi interpretować VHDL.

Pojęcia:

- metody projektowania
- struktura pliku vhd
- składnia języka

W VHDL'u układ można opisać:

- behawioralnie – opis zachowania układu,
- przepływowo – odpowiada modelowi RTL,
- strukturalnie – odzwierciedla strukturę układu.

Składnia języka VHDL odpowiada składni języka Ada. Język posiada również konstrukcje mające zastosowanie w syntezie układów cyfrowych.

Plik układu VHDL'u składa się z nagłówka modułu i opisu architektury ...

Elementy języka VHDL:

- typy podstawowe
- typy std\_logic\_1164
- zmienne i sygnały
- wyrażenia i operatory
- instrukcje if i case
- instrukcja loop
- proces i synchronizacja
- przypisania z listą wyboru

Podobnie jak inne języki programowania, także VHDL zawiera liczne wyrażenia i operatory. W poniższej tabeli zostały zdefiniowane operatory w kolejności ich priorytet.

|          |          |              |
|----------|----------|--------------|
| **       | abs      | not          |
| *        | /        | mod          |
| + (znak) | - (znak) |              |
| +        | -        | &            |
| =        | /=       | < <= > >=    |
| and      | or       | nand nor xor |

najwyższy

↑  
priorytet  
↓

najniższy

## Synteza ścieżki danych

wysokopoziomowa metoda syntezy układów logicznych

– wstęp

– język VHDL

– przykłady modułów

VHDL jest językiem HDL, którego składnia została oparta na języku Ada. Obecnie każdy system EDA potrafi interpretować VHDL.

Pojęcia:

- metody projektowania
- struktura pliku vhd
- składnia języka

W VHDL'u układ można opisać:

- behawioralnie – opis zachowania układu,
- przepływowo – odpowiada modelowi RTL,
- strukturalnie – odzwierciedla strukturę układu.

Składnia języka VHDL odpowiada składni języka Ada. Język posiada również konstrukcje mające zastosowanie w syntezie układów cyfrowych.

Plik układu VHDL'u składa się z nagłówka modułu i opisu architektury ...

Elementy języka VHDL:

- typy podstawowe
- typy std\_logic\_1164
- zmienne i sygnały
- wyrażenia i operatory
- instrukcje if i case
- instrukcja loop
- proces i synchronizacja
- przypisania z listą wyboru

Instrukcja IF ma postać:

```

• if warunek0 then
    instrukcje
  { elsif warunek1 then
    instrukcje }
  [ else
    instrukcje ]
end if;
```

Instrukcja CASE ma postać:

```

• case wyrażenie is
    when warunek_wyboru0 => instrukcje;
  { when warunek_wyboru1 => instrukcje; }
  [ when others => instrukcje; ]
end case;
```

Przykład:

```

case kod_instrukcji is
  when x"00"      => dodawanie;
  when x"01" | x"10" => czekanie;
  when others    => nieznany_kod;
end case;
```



## Synteza ścieżki danych

wysokopoziomowa metoda syntezy układów logicznych

– wstęp

– język VHDL

– przykłady modułów

VHDL jest językiem HDL, którego składnia została oparta na języku Ada. Obecnie każdy system EDA potrafi interpretować VHDL.

Pojęcia:

- metody projektowania
- struktura pliku vhd
- składnia języka

W VHDL'u układ można opisać:

- behawioralnie – opis zachowania układu,
- przepływowo – odpowiada modelowi RTL,
- strukturalnie – odzwierciedla strukturę układu.

Składnia języka VHDL odpowiada składni języka Ada. Język posiada również konstrukcje mające zastosowanie w syntezie układów cyfrowych.

Plik układu VHDL'u składa się z nagłówka modułu i opisu architektury ...

Elementy języka VHDL:

- typy podstawowe
- typy std\_logic\_1164
- zmienne i sygnały
- wyrażenia i operatory
- instrukcje if i case
- instrukcja loop
- proces i synchronizacja
- przypisania z listą wyboru

Instrukcja pętli ma postać:

- [nazwa\_pętli:]  
[ **while** warunek ] |  
[ **for** parametry ] **loop**  
instrukcje;  
**end loop**;

W pętli można stosować:

- przejście do następnej iteracji:  
**next** [nazwa\_pętli] **when** warunek;
- wyjście z pętli:  
**exit** [nazwa\_pętli] **when** warunek;

Przykłady pętli:

- **loop**  
instrukcje;  
**end loop**;
- **while** i < dlugosc **loop**  
i := i+1;  
**end loop**;
- **for** i **in** tab'low **to** tab'high **loop**  
tab(i) := 0;  
**end loop**;



## Synteza ścieżki danych

wysokopoziomowa metoda syntezy układów logicznych

– wstęp

– język VHDL

– przykłady  
modułów

VHDL jest językiem HDL, którego składnia została oparta na języku Ada. Obecnie każdy system EDA potrafi interpretować VHDL.

Pojęcia:

- metody projektowania
- struktura pliku vhd
- składnia języka

W VHDL'u układ można opisać:

- behawioralnie – opis zachowania układu,
- przepływowo – odpowiada modelowi RTL,
- strukturalnie – odzwierciedla strukturę układu.

Składnia języka VHDL odpowiada składni języka Ada. Język posiada również konstrukcje mające zastosowanie w syntezie układów cyfrowych.

Plik układu VHDL'u składa się z nagłówka modułu i opisu architektury ...

Elementy języka VHDL:

- typy podstawowe
- typy std\_logic\_1164
- zmienne i sygnały
- wyrażenia i operatory
- instrukcje if i case
- instrukcja loop
- proces i synchronizacja
- przypisania z listą wyboru

Podstawową jednostką **opisu behawioralnego** jest **proces**. W obrębie procesu definiuje się instrukcje, które wykonywane są sekwencyjnie w odpowiedzi na pojawiające się zdarzenia (zmiany stanu). **Jeżeli więcej niż jeden proces zostanie uaktywniony w tym samym czasie, to instrukcje tych procesów są wykonywane równolegle.** Deklaracja bloku procesu ma postać:

```
[nazwa_procesu:] process [(lista_sygnałów)] is  
    część_deklaracyjna  
    begin  
        instrukcje  
    end process [nazwa_procesu];
```

## Synteza ścieżki danych

wysokopoziomowa metoda syntezy układów logicznych

– wstęp

– język VHDL

– przykłady  
modułów

VHDL jest językiem HDL, którego składnia została oparta na języku Ada. Obecnie każdy system EDA potrafi interpretować VHDL.

Pojęcia:

- metody projektowania
- struktura pliku vhd
- składnia języka

W VHDL'u układ można opisać:

- behawioralnie – opis zachowania układu,
- przepływowo – odpowiada modelowi RTL,
- strukturalnie – odzwierciedla strukturę układu.

Składnia języka VHDL odpowiada składni języka Ada. Język posiada również konstrukcje mające zastosowanie w syntezie układów cyfrowych.

Plik układu VHDL'u składa się z nagłówka modułu i opisu architektury ...

Elementy języka VHDL:

- typy podstawowe
- typy std\_logic\_1164
- zmienne i sygnały
- wyrażenia i operatory
- instrukcje if i case
- instrukcja loop
- proces i synchronizacja
- przypisania z listą wyboru

W ogólności proces jest blokiem wykonywanym współbieżnie z innymi procesami. Wstrzymanie pracy procesu jest możliwe w dwóch przypadkach:

- gdy **warunek wznowienia** nie jest spełniony: w takim przypadku zatrzymanie procesu zostanie wykonane po wykonaniu jego ostatniej instrukcji,
- gdy zostanie wykonana instrukcja **wait**: zatrzymanie procesu nastąpi po instrukcji wait.

Postać instrukcji wait jest następująca:

- **wait** [on sygnał {, sygnał}]

Procesy można synchronizować z poziomami logicznymi sygnałów:

- przez wykrywanie zmiany sygnałów wymienionych w deklaracji,
- przez warunek, np.: **(clk'event and clk = '0')** ...
- makrodefinicją: **rising\_edge(clk)** ...

## Synteza ścieżki danych

wysokopoziomowa metoda syntezy układów logicznych

– wstęp

– język VHDL

– przykłady  
modułów

VHDL jest językiem HDL, którego składnia została oparta na języku Ada. Obecnie każdy system EDA potrafi interpretować VHDL.

Pojęcia:

- metody projektowania
- struktura pliku vhd
- składnia języka

W VHDL'u układ można opisać:

- behawioralnie – opis zachowania układu,
- przepływowo – odpowiada modelowi RTL,
- strukturalnie – odzwierciedla strukturę układu.

Składnia języka VHDL odpowiada składni języka Ada. Język posiada również konstrukcje mające zastosowanie w syntezie układów cyfrowych.

Plik układu VHDL'u składa się z nagłówka modułu i opisu architektury ...

Elementy języka VHDL:

- typy podstawowe
- typy std\_logic\_1164
- zmienne i sygnały
- wyrażenia i operatory
- instrukcje if i case
- instrukcja loop
- proces i synchronizacja
- przypisania z listą wyboru

Przypisanie z listą wyboru jest podobne w implementacji do przypisania warunkowego. Deklaracja tego przypisania ma postać:

**with** wyrażenie **select**

sygnał <= wartość **when** warunek {, wartość **when** warunek};

Przykład:

**with** funkcje\_alu **select**

```
wynik_alu <= op1 + op2   when alu_plus | alu_plusplus,
                op1 - op2   when alu_minus | alu_minusminus,
                op1 and op2  when alu_and,
                op1 or op2   when alu_or;
```



## Synteza ścieżki danych

wysokopoziomowa metoda syntezy układów logicznych

- wstęp
- język VHDL
- przykłady modułów

Moduły VHDL wykonuje się stosując opis behawioralny, przepływowy lub strukturalny. Poniższe przykłady pokazują każdą z tych metod.

Przykłady:

- rejestr n-bitowy
- style projektowania
- moduły Altery w VHDL



## Synteza ścieżki danych

wysokopoziomowa metoda syntezy układów logicznych

- wstęp
- język VHDL
- przykłady modułów


Moduły VHDL wykonuje się stosując opis behawioralny, przepływowy lub strukturalny. Poniższe przykłady pokazują każdą z tych metod.

Przykłady:

- rejestr n-bitowy
- style projektowania
- moduły Altery w VHDL

Wykorzystując język VHDL można w łatwy sposób modelować złożone układy cyfrowe, np. równoległy rejestr n-bitowy.

 W pliku projektu należy umieścić dyrektywy biblioteki **ieee** i pakietu **std\_logic\_1164**.



Plik regn.vhd:

```
entity regn is
    generic (n: positive := 8);
    port (C, R: in std_logic;
          D:   in std_logic_vector(n-1 downto 0);
          Q:   out std_logic_vector(n-1 downto 0)
    );
end regn;

architecture regn_arch of regn is
begin
    process (R, C)
    begin
        if R = '1' then Q <= (others => '0');
        elsif rising_edge(C) then Q <= D;
        end if;
    end process;
end regn_arch;
```

## Synteza ścieżki danych

wysokopoziomowa metoda syntezy układów logicznych


- wstęp
- język VHDL
- przykłady modułów

Moduły VHDL wykonuje się stosując opis behawioralny, przepływowy lub strukturalny. Poniższe przykłady pokazują każdą z tych metod.

Przykłady:

- rejestr n-bitowy
- style projektowania
- moduły Altery w VHDL

 Poniższy układ zostanie przedstawiony w postaci behawioralnej i przepływowej. W obu stylach nagłówek **entity** jest taki sam.



Nagłówek pliku reg\_rars.vhd:

```
library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;

entity reg_rars is
    port (C, RA, RS: in std_logic;
          D:         in std_logic_vector(4 downto 0);
          Q:         out std_logic_vector(3 downto 0)
    );
end reg_rars;
```

W ogólności sygnały mogą mieć charakter kombinacyjny lub rejestrowy. Zadeklarowane wyjścia będą sygnałami, które po syntezie będą wyjściami przerzutników (rejestrów).

## Synteza ścieżki danych

wysokopoziomowa metoda syntezy układów logicznych


- wstęp
- język VHDL
- przykłady modułów

Moduły VHDL wykonuje się stosując opis behawioralny, przepływowy lub strukturalny. Poniższe przykłady pokazują każdą z tych metod.

Przykłady:

- rejestr n-bitowy
- style projektowania
- moduły Altery w VHDL

 Poniższy układ zostanie przedstawiony w postaci **behawioralnej** i przepływowej. W obu stylach nagłówek **entity** jest taki sam.



Opis behawioralny układu reg\_rars:

**architecture** reg\_rars\_arch **of** reg\_rars **is**  
**begin**

p0: **process**

**begin**

**if** RA = '1' **then** Q(0) <= '0';

**else**

**wait until** rising\_edge(C);

Q(0) <= D(0) **xor** D(1);

**end if**;

**end process** p0;

p1: **process** (C, RA)

**begin**

**if** RA = '1' **then** Q(1) <= '0';

**elsif** rising\_edge(C) **then**

Q(1) <= D(2) **and not** D(3);

**end if**;

**end process** p1;

## Synteza ścieżki danych

wysokopoziomowa metoda syntezy układów logicznych


- wstęp
- język VHDL
- przykłady modułów

Moduły VHDL wykonuje się stosując opis behawioralny, przepływowy lub strukturalny. Poniższe przykłady pokazują każdą z tych metod.

Przykłady:

- rejestr n-bitowy
- style projektowania
- moduły Altery w VHDL

 Poniższy układ zostanie przedstawiony w postaci **behawioralnej** i przepływowej. W obu stylach nagłówek **entity** jest taki sam.



Opis behawioralny układu reg\_rars:

```
...
p2: process
  begin
    wait until rising_edge(C);
    Q(2) <= not (D(0) or D(4) or RS));
  end process p2;
p3: process (C)
  begin
    if rising_edge(C) then
      if RS = '1' then Q(3) <= '0';
      else Q(3) <= D(2) and D(4);
      end if;
    end process p3;
end reg_rars_arch;
```



## Synteza ścieżki danych

wysokopoziomowa metoda syntezy układów logicznych


- wstęp
- język VHDL
- przykłady modułów

Moduły VHDL wykonuje się stosując opis behawioralny, przepływowy lub strukturalny. Poniższe przykłady pokazują każdą z tych metod.

Przykłady:

- rejestr n-bitowy
- style projektowania
- moduły Altery w VHDL

 Poniższy układ zostanie przedstawiony w postaci behawioralnej i [przepływowej](#). W obu stylach nagłówek **entity** jest taki sam.



Opis przepływowy układu reg\_rars:

```
architecture reg_rars_arch of reg_rars is
    procedure regn (signal C: in std_logic;
                    signal R, D: in std_logic_vector;
                    signal Q: out std_logic_vector) is
        variable rr: boolean;
    begin
        rr := rising_edge(C);
        for i in R'range loop
            if R(i) = '1' then Q(i) <= '0';
            elsif rr then Q(i) <= D(i);
            end if;
        end loop;
    end regn;

    signal w, z: std_logic_vector(3 downto 0);
    ...
end architecture;
```

## Synteza ścieżki danych

wysokopoziomowa metoda syntezy układów logicznych


- wstęp
- język VHDL
- przykłady modułów

Moduły VHDL wykonuje się stosując opis behawioralny, przepływowy lub strukturalny. Poniższe przykłady pokazują każdą z tych metod.

Przykłady:

- rejestr n-bitowy
- style projektowania
- moduły Altery w VHDL

 Poniższy układ zostanie przedstawiony w postaci behawioralnej i [przepływowej](#). W obu stylach nagłówek **entity** jest taki sam.



Opis przepływowy układu reg\_rars:

...

```
begin -- architecture
  w(0) <= D(0) xor D(1);
  w(1) <= D(2) and not D(3);
  w(2) <= not (D(0) or D(4) or RS);
  w(3) <= (not RS) and D(2) and D(4);
  z <= ('0', '0', RA, RA);
  regn(C, z, w, Q);
end regrars_arch;
```

## Synteza ścieżki danych

wysokopoziomowa metoda syntezy układów logicznych

- wstęp
- język VHDL
- przykłady modułów

Moduły VHDL wykonuje się stosując opis behawioralny, przepływowy lub strukturalny. Poniższe przykłady pokazują każdą z tych metod.

Przykłady:


- rejestr n-bitowy
- style projektowania
- moduły Altery w VHDL

W opisie **strukturalnym** opisuje się architekturę połączeń układów o prostszej strukturze (gotowych modułów), które deklaruje się słowem **component**.

Połączenia między wejściami i wyjściami modułów wymagają deklaracji sygnałów pomocniczych. Do wejść modułów mogą być przypisane wartości stałe lub wyrażenia.

Połączenia modułów tworzy się wykorzystując instrukcję łączenia komponentów **port map**.

 Poniższy przykład składa się z trzech komponentów: bramek and i xor oraz przerzutnika typu T.



Moduł bramki AND3:

```
entity and3 is  
    port (A, B, C: in std_logic; Y: out std_logic);  
end and3;
```

```
architecture and3_arch of and3 is  
begin
```

```
    Y <= A and B and C;  
end and3;
```

Moduł bramki XOR2:

```
entity xor2 is  
    port (A, B: in std_logic; Y: out std_logic);  
end xor2;
```

```
architecture xor2_arch of xor2 is  
begin
```

```
    Y <= A xor B;  
end xor2;
```

## Synteza ścieżki danych

wysokopoziomowa metoda syntezy układów logicznych

- wstęp
- język VHDL
- przykłady modułów

Moduły VHDL wykonuje się stosując opis behawioralny, przepływowy lub strukturalny. Poniższe przykłady pokazują każdą z tych metod.

Przykłady:


- rejestr n-bitowy
- style projektowania
- moduły Altery w VHDL

W opisie **strukturalnym** opisuje się architekturę połączeń układów o prostszej strukturze (gotowych modułów), które deklaruje się słowem **component**.

Połączenia między wejściami i wyjściami modułów wymagają deklaracji sygnałów pomocniczych. Do wejść modułów mogą być przypisane wartości stałe lub wyrażenia.

Połączenia modułów tworzy się wykorzystując instrukcję łączenia komponentów **port map**.

 Poniższy przykład składa się z trzech komponentów: bramek and i xor oraz przerzutnika typu T.



Moduł przerzutnika typu T:

```
entity fft is
    port (T, C, R: in std_logic;
          Q: out std_logic);
end fft;

architecture fft_arch of fft is
    signal tt: std_logic;
begin
    process (C, R)
    begin
        if R = '1' then tt <= '0';
        elsif rising_edge(C) then tt <= tt xor T;
        end if;
    end process;
    Q <= tt;
end fft_arch;
```



## Synteza ścieżki danych

wysokopoziomowa metoda syntezy układów logicznych


- wstęp
- język VHDL
- przykłady modułów

Moduły VHDL wykonuje się stosując opis behawioralny, przepływowy lub strukturalny. Poniższe przykłady pokazują każdą z tych metod.

Przykłady:

- rejestr n-bitowy
- style projektowania
- moduły Altery w VHDL

Opis **strukturalny** układu:

 

```
entity układ is
  port (C, WE1, WE2, WE3, XN: in std_logic;
        WY: out std_logic);
end układ;
```

```
architecture układ_arch of układ is
```

```
  component and3
```

```
    port (A, B, C: in std_logic := '1';
          Y: out std_logic);
```

```
  end component;
```

```
  component xor2
```

```
    port (A, B: in std_logic;
          Y: out std_logic);
```

```
  end component;
```

```
  component fft
```

```
    port (T, C, R: in std_logic;
          Q: out std_logic);
```

```
  end component;
```

```
  signal T1, QW, B_WY: std_logic;
```

```
begin
```

```
  B0: and3 port map (WE1, WE2, WE3, T1);
```

```
  T0: fft port map (T => T1, C => C, R => '0', Q => QW);
```

```
  B1: xor2 port map (A => QW, B => XN, Y => B_WY);
```

```
  WY <= B_WY;
```

```
end układ_arch;
```

## Synteza ścieżki danych

wysokopoziomowa metoda syntezy układów logicznych

- wstęp
- język VHDL
- przykłady modułów

Moduły VHDL wykonuje się stosując opis behawioralny, przepływowy lub strukturalny. Poniższe przykłady pokazują każdą z tych metod.

Przykłady:

- rejestr n-bitowy
- style projektowania
- moduły Altery w VHDL

W tym przykładzie układ został wykonany w stylu **behawioralnym**. Moduł wykonuje operacje:

- funkcje logiczne: **not**, **and**, **nand**, **or**, **nor**, **xor**, **xnor**,
- operacje arytmetyczne (U2): **+**, **-**, **++**, **--**, **>>>**, **<<<**.

Układ posiada dodatkowe sygnały wyjściowe:

SGN – bit znaku, OV – bit przepełnienia, CO – wyjście przepełnienia, ZERO – bit zerowego wyniku operacji.

Operację wybiera się przez magistralę 4-bitową M.

| M <sub>3</sub> M <sub>2</sub> M <sub>1</sub> M <sub>0</sub> | operacja | M <sub>3</sub> M <sub>2</sub> M <sub>1</sub> M <sub>0</sub> | operacja |
|-------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------|----------|
| 0 0 0 0                                                     | P        | 1 0 0 0                                                     | P + Q    |
| 0 0 0 1                                                     | ~P       | 1 0 0 1                                                     | P – Q    |
| 0 0 1 0                                                     | PQ       | 1 0 1 0                                                     | P + 1    |
| 0 0 1 1                                                     | ~(PQ)    | 1 0 1 1                                                     | P – 1    |
| 0 1 0 0                                                     | P v Q    | 1 1 0 0                                                     | SHL P    |
| 0 1 0 1                                                     | ~(P v Q) | 1 1 0 1                                                     | SHR P    |
| 0 1 1 0                                                     | P ⊕ Q    | 1 1 1 0                                                     | 00...0   |
| 0 1 1 1                                                     | ~(P ⊕ Q) | 1 1 1 1                                                     | 11...1   |

Plik alu.vhd:

```

library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;
use ieee.std_logic_unsigned.all;

entity alu is
  generic (N: positive := 8);
  port (P, Q: in std_logic_vector(N-1 downto 0);
        M: in std_logic_vector(3 downto 0);
        F: out std_logic_vector(N-1 downto 0);
        SGN, OV, CO, ZERO: out std_logic);
end alu;

architecture alu_arch of alu is
  signal tF: std_logic_vector(N-1 downto 0);
  signal tCO: std_logic;
  ...

```

## Synteza ścieżki danych

wysokopoziomowa metoda syntezy układów logicznych

- wstęp
- język VHDL
- przykłady modułów

Moduły VHDL wykonuje się stosując opis behawioralny, przepływowy lub strukturalny. Poniższe przykłady pokazują każdą z tych metod.

Przykłady:

- rejestr n-bitowy
- style projektowania
- moduły Altery w VHDL

Plik alu.vhd – ciąg dalszy:

**begin**

ALU: process (M, P, Q)

**begin**

**case M is**

```
when "0000" => tF <= P;
when "0001" => tF <= not P;
when "0010" => tF <= P and Q;
when "0011" => tF <= P nand Q;
when "0100" => tF <= P or Q;
when "0101" => tF <= P nor Q;
when "0110" => tF <= P xor Q;
when "0111" => tF <= not (P xor Q);
when "1000" => tF <= P + Q;
when "1001" => tF <= P - Q;
when "1010" => tF <= P + 1;
when "1011" => tF <= P - 1;
```

...

...

```
when "1100" => tF <= P(N-2 downto 0) & '0';
when "1101" => tF <= '0' & P(N-1 downto 1);
when "1110" => tF <= (others => '0');
when "1111" => tF <= (others => '1');
when others => tF <= (others => '0');
```

**end case;**

F <= tF;

...

Wewnątrz procesu ALU należy również obliczyć wartości bitów stanu i przypisać je do odpowiednich sygnałów.

## Synteza ścieżki danych

wysokopoziomowa metoda syntezy układów logicznych

- wstęp
- język VHDL
- przykłady modułów

Moduły VHDL wykonuje się stosując opis behawioralny, przepływowy lub strukturalny. Poniższe przykłady pokazują każdą z tych metod.

Przykłady:

- rejestr n-bitowy
- style projektowania
- moduły Altery w VHDL

Plik alu.vhd – ciąg dalszy:

```
...  
if M > "0111" and M < "1100" then  
    -- przeniesienie  
    tCO <= (P(N-1) and Q(N-1)) or  
           (not tF(N-1) and  
            (P(N-1) xor Q(N-1)));  
    -- bit znaku  
    SGN <= tF(N-1);  
    -- przepelnienie  
    OV <= tCO xor (tF(N-1) xor  
                  P(N-1) xor Q(N-1));  
else  
    tCO <= '0';  
    SGN <= '0';  
    OV <= '0';  
end if;  
...
```

```
...  
CO <= tCO;  
if tF = 0 then  
    ZERO <= '1';  
else  
    ZERO <= '0';  
end if;  
end process ALU;  
end alu_arch;
```



## Synteza ścieżki danych

wysokopoziomowa metoda syntezy układów logicznych

- wstęp
- język VHDL
- przykłady modułów

Moduły VHDL wykonuje się stosując opis behawioralny, przepływowy lub strukturalny. Poniższe przykłady pokazują każdą z tych metod.

Przykłady:

- rejestr n-bitowy
- style projektowania
- moduły Altery w VHDL

Architektura układów **FLEX**, **STRATIX** i innych jest złożona, a same układy oferują bogate możliwości, których nie można wprost wykorzystać podczas tworzenia opisów układów w języku VHDL. Aby umożliwić korzystanie z tych szczególnych własności, Altera udostępnia parametryzowane moduły, które zostały zadeklarowane jako komponenty w pakiecie **lpm\_components**.

Dostępne moduły mają rozbudowaną listę parametrów wymienionych w sekcjach **generic** w nagłówkach komponentów. Podczas projektowania zmianę parametrów wykonuje się przez użycie polecenia **generic map**.

| Moduł LPM                                                                                                  | Opis działania                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>- podstawowe:</b><br>lpm_and<br>lpm_bustri<br>lpm_clshift<br>lpm_decode<br>lpm_or<br>lpm_xor<br>lpm_max | - wielobitowa bramka AND,<br>- wielobitowy bufor trójstanowy,<br>- uniwersalny rejestr przesuwany,<br>- dekodery 1 z n,<br>- wielobitowa bramka OR,<br>- wielobitowa bramka XOR,<br>- multiplexer grupowy n na m. |
| <b>- arytmetyczne:</b><br>lpm_abs<br>lpm_add_sub<br>lpm_compare<br>lpm_counter<br>lpm_mult                 | - wartość bezwzględna,<br>- wielobitowy sumator/subtraktor,<br>- komparator dwóch liczb n-bitowych,<br>- wielobitowy licznik dwójkowy,<br>- wielobitowy multiplikator.                                            |

## Synteza ścieżki danych

wysokopoziomowa metoda syntezy układów logicznych

- wstęp
- język VHDL
- przykłady modułów

Moduły VHDL wykonuje się stosując opis behawioralny, przepływowy lub strukturalny. Poniższe przykłady pokazują każdą z tych metod.

Przykłady:

- rejestr n-bitowy
- style projektowania
- moduły Altery w VHDL

Architektura układów **FLEX**, **STRATIX** i innych jest złożona, a same układy oferują bogate możliwości, których nie można wprost wykorzystać podczas tworzenia opisów układów w języku VHDL. Aby umożliwić korzystanie z tych szczególnych własności, Altera udostępnia parametryzowane moduły, które zostały zadeklarowane jako komponenty w pakiecie **lpm\_components**.

Dostępne moduły mają rozbudowaną listę parametrów wymienionych w sekcjach **generic** w nagłówkach komponentów. Podczas projektowania zmianę parametrów wykonuje się przez użycie polecenia **generic map**.

| Moduł LPM            | Opis działania                                                                                  |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>- pamięciowe:</b> |                                                                                                 |
| <b>lpm_ram_dq</b>    | - pamięć RAM z oddzielnymi portami wejściowym i wyjściowym,                                     |
| <b>lpm_ram_io</b>    | - pamięć RAM z jednym portem dwukierunkowym I/O,                                                |
| <b>lpm_rom</b>       | - pamięć ROM                                                                                    |
| <b>csdpram</b>       | - pamięć RAM z oddzielnymi portami wejściowym i wyjściowym współdzielona w jednym cyklu zegara, |
| <b>csfifo</b>        | - pamięć FIFO.                                                                                  |

## Synteza ścieżki danych

wysokopoziomowa metoda syntezy układów logicznych

- wstęp
- język VHDL
- przykłady modułów

Moduły VHDL wykonuje się stosując opis behawioralny, przepływowy lub strukturalny. Poniższe przykłady pokazują każdą z tych metod.

Przykłady:

- rejestr n-bitowy
- style projektowania
- moduły Altery w VHDL

Przykład użycia komponentu z biblioteki LPM: moduł pamięci **RAM 256x8** z użyciem pakietu **lpm\_components** i modułu **lpm\_ram\_dq**, który implementuje pamięć z rozdzielonymi wejściami i wyjściami.

W przykładzie określono liczbę portów wejściowych (**lpm\_width = 8**) oraz liczbę wejść adresowych (**lpm\_widthad = 8**). Pozostałe parametry przyjmują wartości zdefiniowane w klauzuli **generic** nagłówka modułu:

- parametry **lpm\_indata**, **lpm\_address\_control** i **lpm\_outdata** określają typy portów - **rejestrowego** (REGISTERED) lub **nierejestrowe** UNREGISTERED,
- sygnały zegarowe **INCLOCK** i **OUTCLOCK** realizują odpowiednio operację synchronicznego zapisu (gdy **WE = '1'**) i odczytu danych z pamięci.

Moduł RAM 256x8:

```
library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;
library lpm;
use lpm.lpm_components.all;

entity ram256x8 is
  port(DATA: in std_logic_vector(7 downto 0);
        ADDR: in std_logic_vector(7 downto 0);
        WE, INCLOCK, OUTCLOCK: in std_logic;
        Q: out std_logic_vector(7 downto 0));
end ram256x8;

architecture ram256x8_arch of ram256x8 is
  component lpm_ram_dq
    generic (
      lpm_width: positive;
      lpm_type: String := "LPM_RAM_DQ";
      ...
```



## Synteza ścieżki danych

wysokopoziomowa metoda syntezy układów logicznych

– wstęp

– język VHDL

– przykłady  
modułów

Moduły VHDL wykonuje się stosując opis behawioralny, przepływowy lub strukturalny. Poniższe przykłady pokazują każdą z tych metod.

Przykłady:

- rejestr n-bitowy
- style projektowania
- moduły Altery w VHDL

Moduł RAM 256x8 ciąg dalszy:

```
...
lpm_widthad: positive;
lpm_numwords: natural := 8;
lpm_file: String := "UNUSED";
lpm_indata: String := "REGISTERED";
lpm_address_control: String := "REGISTERED";
lpm_outdata: String := "REGISTERED";
lpm_hint: String := "UNUSED");
port (
  data: in std_logic_vector (lpm_width-1 downto 0);
  address: in std_logic_vector (lpm_widthad-1 downto 0);
  we: in std_logic;
  inclock: in std_logic := '0';
  outclock: in std_logic := '0';
  q: out std_logic_vector (lpm_width-1 downto 0));
end component;
```

...

```
...
begin
  U1: lpm_ram_dq
    generic map (lpm_width => 8,
                  lpm_widthad => 8)
    port map (data => DATA,
              address => ADDR,
              we => WE,
              inclock => INCLOCK,
              outclock => OUTCLOCK,
              q => Q);
end ram256x8_arch;
```



Koniec wykładu